

### **Module file:**

```
module halfadder(A,B,Sum,Carry);  
input A,B;  
output Sum,Carry;  
assign Sum=A^B;  
assign Carry=A&B;  
endmodule
```

### **Test Bench:**

```
module main;  
reg A,B;  
wire Su,Ca;  
halfadder ab(A,B,Su,Ca);  
initial begin  
#10 A=0;B=0;  
#10 A=0;B=1;  
#10 A=1;B=0;  
#10 A=1;B=1;  
end  
initial begin  
$monitor("time=%d,A=%b,B=%b,Sum=%b,Carry=%b\n", $time,A,B,Su,Ca);  
end  
endmodule
```

### **Output:**

```
time=          0,A=x,B=x,Sum=x,Carry=x  
time=         10,A=0,B=0,Sum=0,Carry=0  
time=         20,A=0,B=1,Sum=1,Carry=0  
time=         30,A=1,B=0,Sum=1,Carry=0  
time=         40,A=1,B=1,Sum=0,Carry=1
```