

**Module file:**

```
module uor(A,B,F);  
input A,B;  
output F;  
assign F=A|B;  
endmodule
```

**Test Bench:**

```
module main;  
reg A,B;  
wire F;  
uor ab(A,B,F);  
initial begin  
#10 A=0;B=0;  
#10 A=0;B=1;  
#10 A=1;B=0;  
#10 A=1;B=1;  
end  
initial begin  
$monitor("time=%d,A=%b,B=%b,F=%b\n",$time,A,B,F);  
end  
endmodule
```

**Output:**

```
time=          0,A=x,B=x,F=x  
  
time=          10,A=0,B=0,F=0  
  
time=          20,A=0,B=1,F=1  
  
time=          30,A=1,B=0,F=1  
  
time=          40,A=1,B=1,F=1
```